

Didapro 9, Le Mans

Un simulateur logique pensé pour l'enseignement



Jean-Philippe Pellet & Gabriel Parriaux

HEP Vaud, Lausanne, Suisse

18 mai 2022


Pourquoi les systèmes logiques?

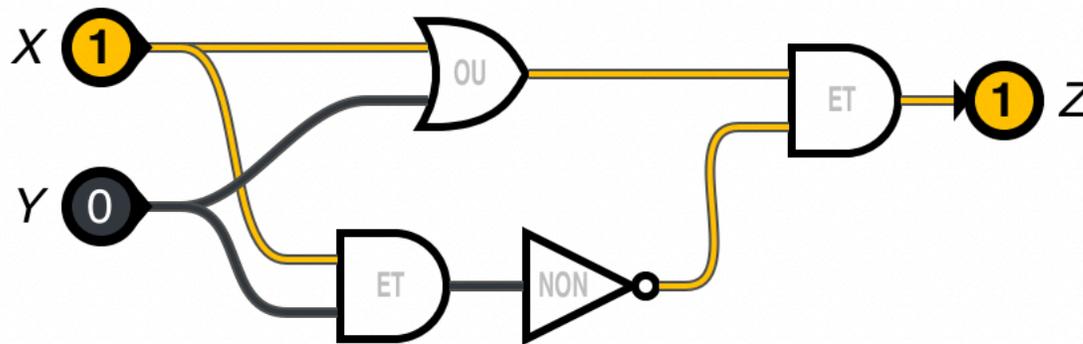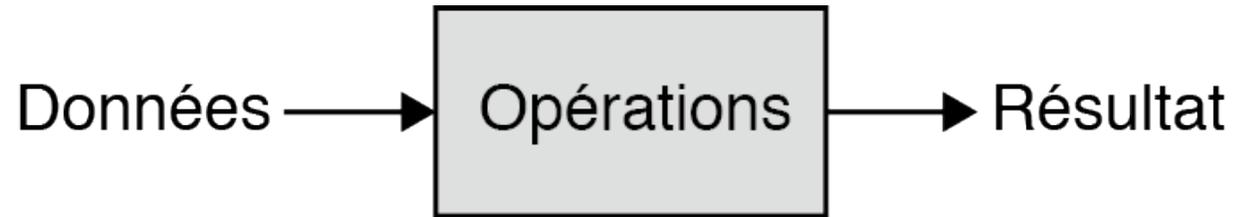- Un système logique simple (combinatoire) **représente extrêmement bien le modèle typique** d'un système de traitement de l'information




Pourquoi les systèmes logiques?

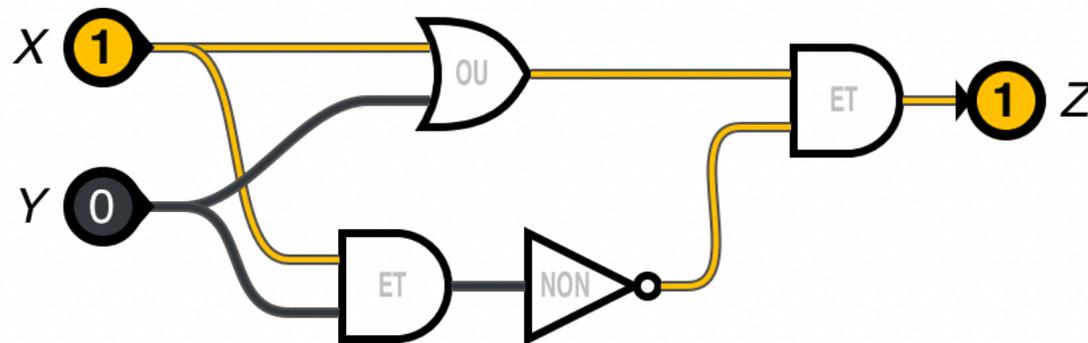- Un système logique est **un langage graphique formel exécutable directement «en interne»** (dans le langage lui-même)
 - ♦ Scratch, pour éviter les erreurs de syntaxe
 - * Les erreurs sont de «vraies» erreurs de raisonnement
 - ♦ Ici, idem: pas non plus d'erreur de syntaxe dans le langage des circuits logiques



Pourquoi les systèmes logiques?

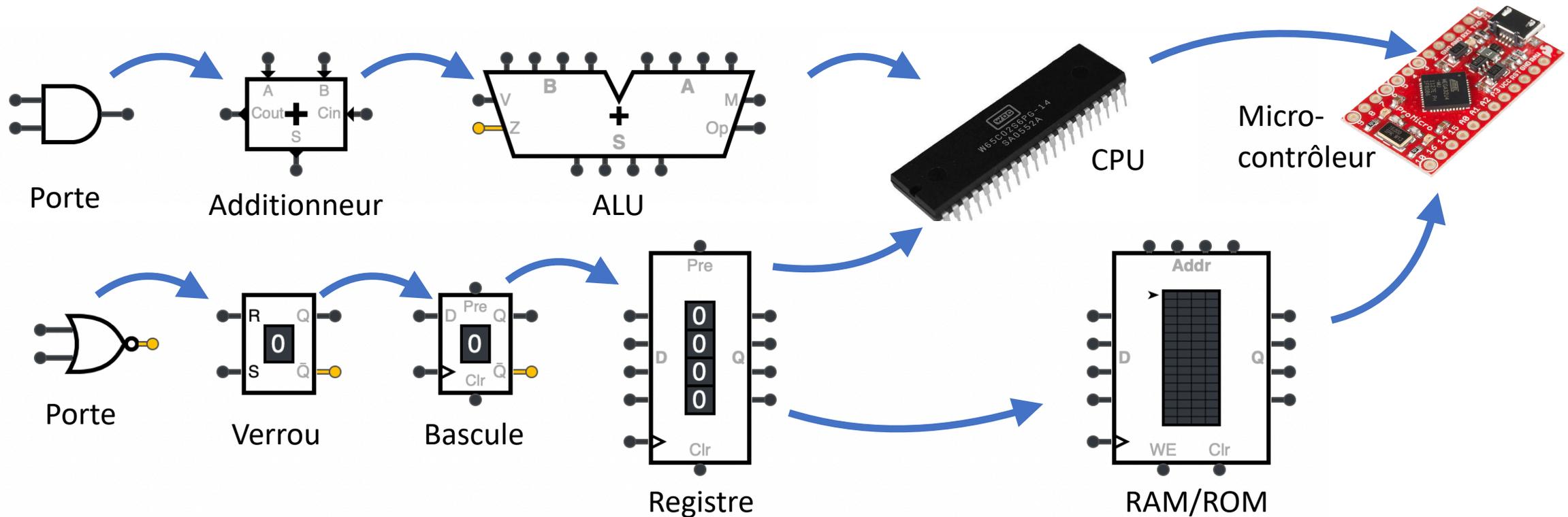- Travailler avec des composants logiques de plus en plus capables illustre très bien les principes d'abstraction, de modularisation, de décomposition
 - ✦ Plus facilement qu'en faisant de la programmation, parce qu'on commence par le bas




Pourquoi les systèmes logiques?

- **Se prête bien** (avec la bonne plateforme) à de nombreuses «techniques pédagogiques»


- **PRIMM**

- ♦ *Predict*: sans jouer avec le système, dire ce qu'il fait
- ♦ *Run*: faire tourner un système et vérifier les prédictions
- ♦ *Investigate*: annoter, tracer, déboguer un peu, nommer les variables, etc.
- ♦ *Modify*: changer/compléter le code avec de petits puis moyens changements
- ♦ *Make*: création d'un petit système complet

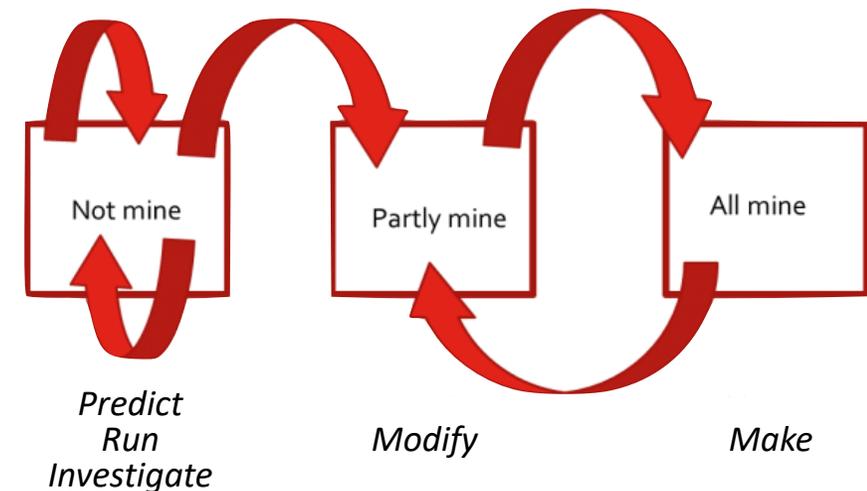- **Démos!** ⇒ <https://bit.ly/logic-didapro>



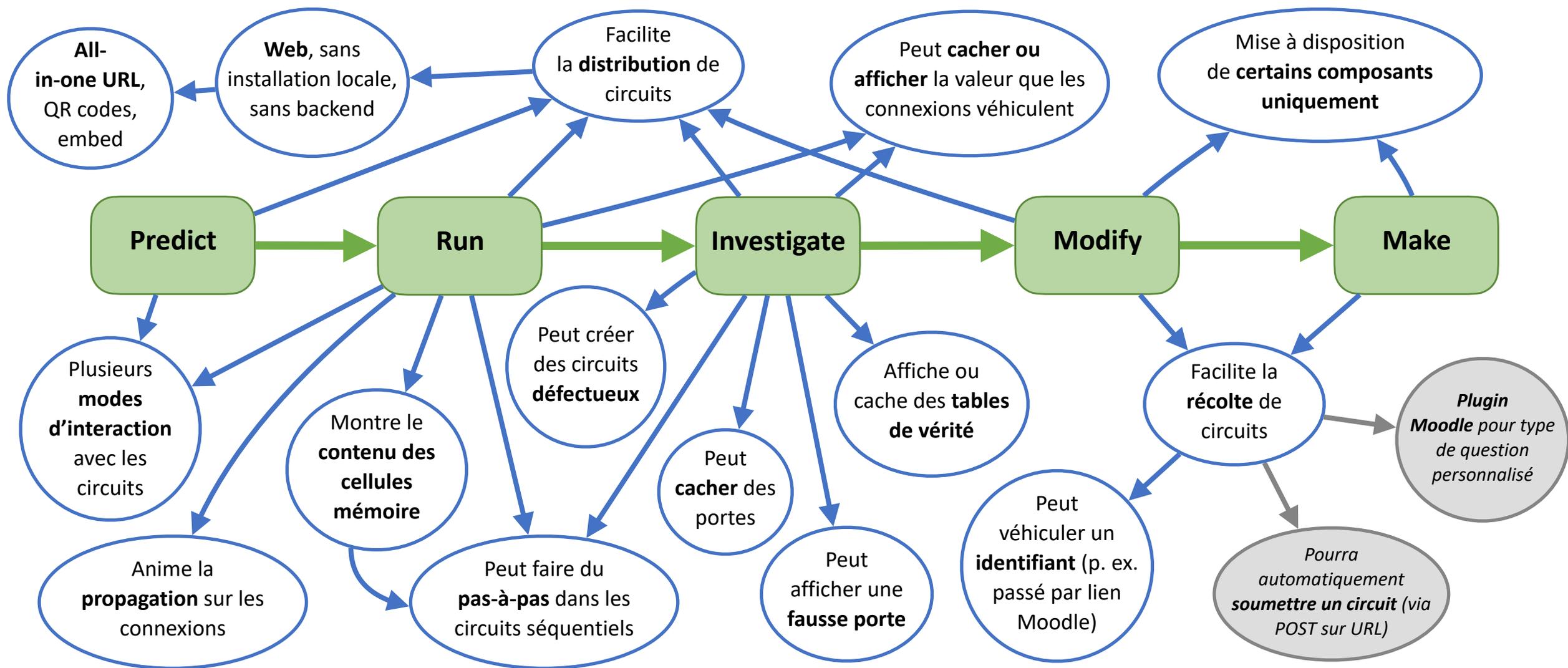
PRIMM sur un simulateur logique – *démos*



Composants: entrées/sorties


- **Entrées:**

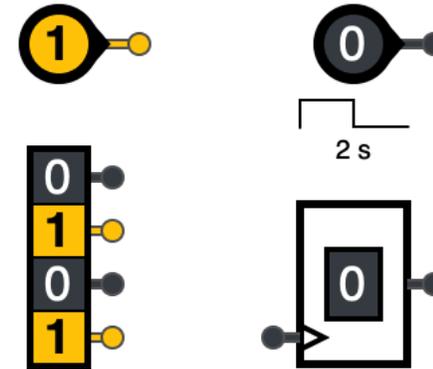- ◆ 1 bit (poussoir, commutateur),
- ◆ 4 bits (dip switches)
- ◆ Horloge
- ◆ Aléatoire (sur coup d'horloge)



- **Sorties:**

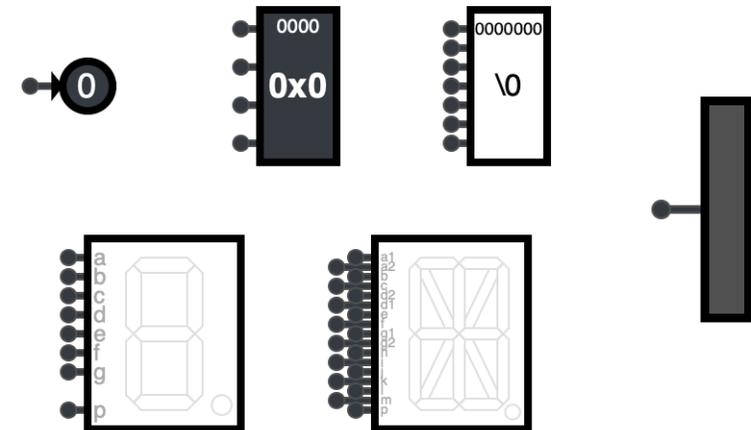
- ◆ 1 bit (standard ou «bande lumineuse»)
- ◆ 4 bits (hexa, décimal signé ou non)
- ◆ 7 bits (ASCII)
- ◆ Afficheur 7 segments, 16 segments



Composants: logique combinatoire


• Portes:

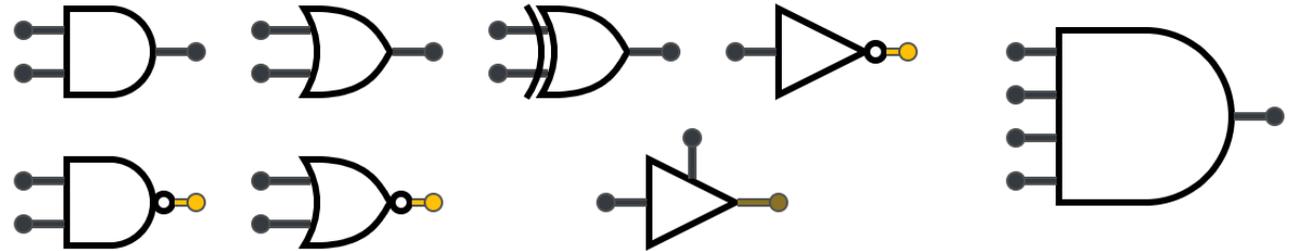- ◆ AND, OR, XOR, NOT
- ◆ NAND, NOR
- ◆ IMPLY, NIMPLY
- ◆ Buffer à trois états (haute impédance)
- ◆ 2, 3 ou 4 entrées



• Composants combinatoires

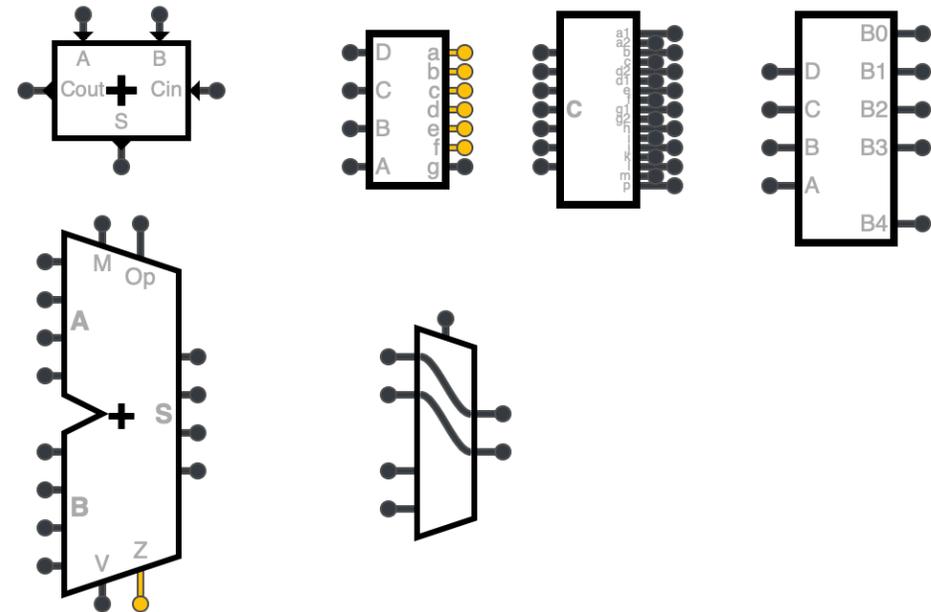- ◆ Additionneur
- ◆ ALU (addition, soustraction, AND, OR)
- ◆ Multiplexeurs (8/4/2 vers 4/2/1)
- ◆ Décodeurs 7 segments, 16 segments, BCD




Composants: logique séquentielles

- **Composants séquentiels**

- ◆ Verrou SR
- ◆ Bascules: JK, T, D
- ◆ Registre 4 bits
- ◆ Compteur
- ◆ RAM de 16×4 bits

- **Pas encore disponible**

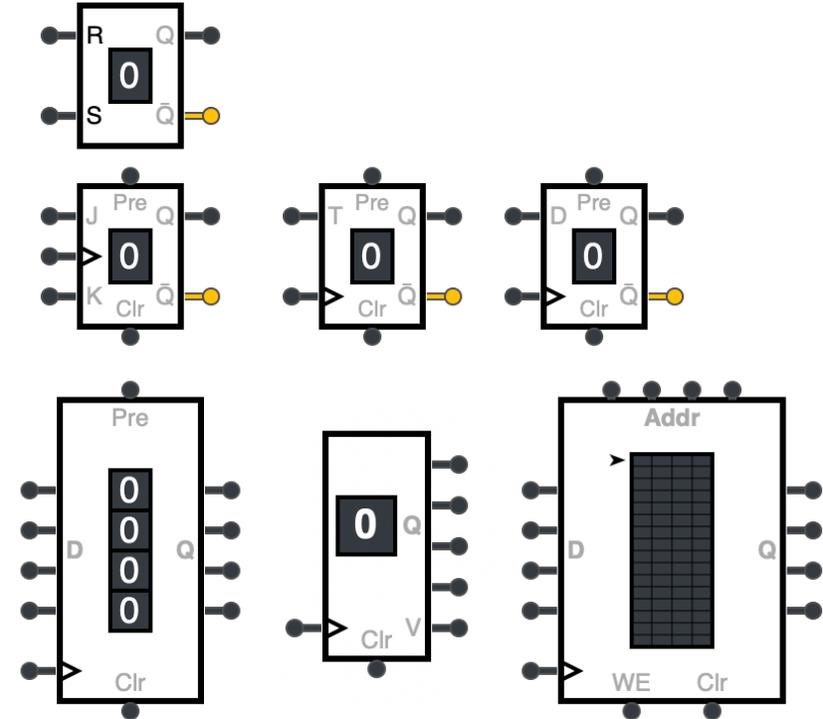- ◆ Registre à décalage, bus, ROM, composants personnalisés



Merci!

logic.modulo-info.ch

<https://github.com/jppellet/Logic-Circuit-Simulator>

Activités en réserve

1. Décodeur 2 bits

Depuis deux entrées représentant un nombre entre 0 et 3, créer quatre sorties dont toujours exactement une est active: celle dont l'index correspond au nombre représenté par l'entrée.

3. Mini-ALU

Construire une mini-ALU de 4 bits avec un bit de contrôle pour choisir entre addition et soustraction à l'aide de 4 additionneurs et de portes logiques supplémentaires.

2. Code de Hamming(7, 4)

À partir de 4 entrées de données D_1 à D_4 , générer les 3 bits de parité P_1 à P_3 d'un code de Hamming(7, 4).

Bit #	1	2	3	4	5	6	7
Transmitted bit	p_1	p_2	d_1	p_3	d_2	d_3	d_4
p_1	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes
p_2	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
p_3	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes

4. Compteur

À l'aide de 4 bascules D, construire un compteur qui compte de 0 à 15 par incrément de 1 à chaque coup d'horloge.